


INTERRUPTORES MISTOS - ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

Um interruptor paralelo pode facilmente ser utilizado como interruptor simples, bastando para isso, apenas isolar o fio amarelo. No exemplo, temos um interruptor de 2 PADs paralelo, sendo utilizado para ligar uma lâmpada simples L1 e outra em paralelo L2.


Com isso, pode-se formar as combinações que se façam necessárias, por exemplo:

Interruptor de 3 PADs paralelo, poderá ser usado como:

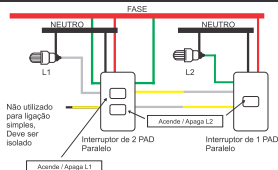
- 1 simples e 2 paralelo;
- 2 simples e 1 paralelo;
- 3 simples;
- 3 paralelos.



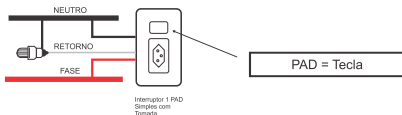INTERRUPTOR 1 PAD SIMPLES COM TOMADA - ESQUEMA DE LIGAÇÃO:



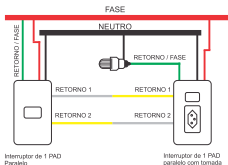INTERRUPTOR 1 PAD PARALELO COM TOMADA - ESQUEMA DE LIGAÇÃO:



CONHEÇA TODA A LINHA ONE TOUCH

Interruptores:

- Interruptor Simples: 1 PAD, 2 PADs e 3 PADs
- Interruptor Paralelo: 1 PAD, 2 PADs e 3 PADs
- Pulsador 1 PAD Campanha
- Dimmer Digital
- Interruptor Intermediário
- Interruptor Simples 1 PAD com Tomada 10A/250V~
- Interruptor Paralelo 1 PAD com Tomada 10A/250V~
- Interruptor Simples 1 PAD com Tomada 20A/250V~
- Interruptor Paralelo 1 PAD com Tomada 20A/250V~

Acessórios:

- Tomada 10A/250V~
- 2 Tomadas 10A/250V~
- Tomada 20A/250V~
- 2 Tomadas 20A/250V~
- Tomada para Telefone (padrão Telebrás) com Conector RJ11 - 2 Vias
- Tomada para Antena de TV
- Placa Cega

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Recomenda-se que o aparelho seja instalado por um electricista. ATENÇÃO! Para a sua segurança, antes da instalação, desligue o disjuntor da rede de onde será instalado o OneTouch.

1. Identifique os fios que estão chegando na caixa padrão, deverá haver três fios: FASE, NEUTRO e RETORNO. Para ligações em 220V haverá: FASE1, FASE2 e RETORNO.
2. Para instalações onde havia interruptores convencionais, se não houver o NEUTRO, será necessário passar o terceiro fio ligado ao NEUTRO para realizar a instalação.
3. Com o auxílio de uma chave teste, identifique a FASE, o NEUTRO e o RETORNO para que possam ser corretamente conectados aos fios do Interruptor OneTouch.
4. Identifique o modelo do interruptor e o tipo de ligação através dos desenhos presentes neste manual e siga o modelo para fazer as conexões dos fios.
5. Após a conexão dos fios do interruptor OneTouch com a rede, isole-os utilizando fita isolante anti-chamas e só então, ligue o disjuntor para verificar se o aparelho está funcionando corretamente. Agora volte a desligar o disjuntor para fixação do aparelho na parede.
6. Somente após a colocação do espelho, o disjuntor poderá ser ligado definitivamente.

POSSÍVEIS DÚVIDAS NA INSTALAÇÃO

- Ao substituir meu interruptor antigo pelo One Touch, notei que no antigo havia apenas 2 fios e no One Touch há 3 fios, como faço a instalação?

Deverá ser passado o 3º fio ligado ao Neutro, para que o One Touch seja alimentado.

- Conectei corretamente os fios, mas o aparelho não funcionou, onde posso ter errado?

Verifique se o disjuntor está ligado.

- Instalei o One Touch e verifiquei que estava funcionando, mas quando coloquei o espelho, o aparelho parou de funcionar, o que houve?

O espelho deverá ser colocado com o disjuntor desligado, caso tenha sido colocado com o aparelho em funcionamento, o disjuntor deverá ser desligado e ligado novamente com o espelho colocado, para que o aparelho identifique o espelho e funcione corretamente.




- Não estou enxergando o LED aceso quando coloco o espelho, o que há de errado?

O LED irá iluminar o suficiente para que você possa identificar o PAD no escuro, durante o dia ou com a lâmpada acesa, ele será imperceptível.

ON
Eletrônicos

Caso haja dúvidas na instalação ligue:
(35) 3471-0871 ou acesse
www.oneletronicos.com.br

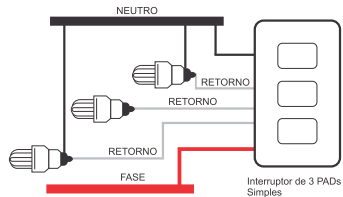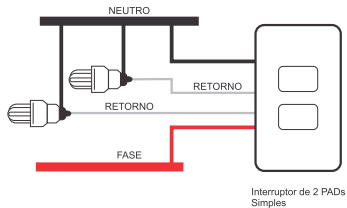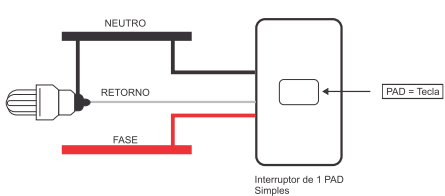INTERRUPTORES SIMPLES - ESQUEMA DE LIGAÇÃO:



INTERRUPTORES PARALELOS - ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

Note que haverá um grupo de fios (verde, amarelo e branco) para cada PAD, estes fios não poderão ser misturados. Os fios branco e amarelo deverão ser ligados de forma diferente, quando a energia elétrica for reestabelecida após interrupção, a lâmpada voltará acesa.

